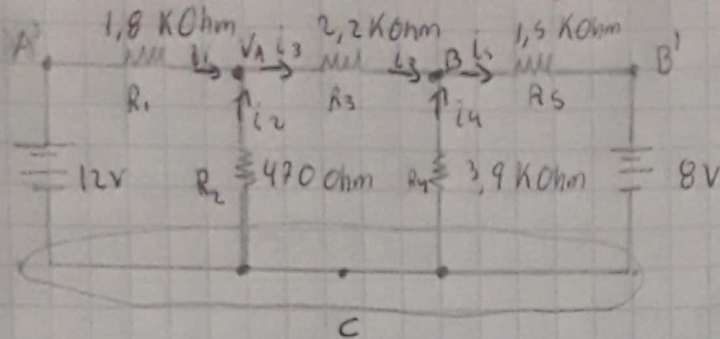


Mida cada uno de los voltajes de nodo



Nodo A

$$\sum I = 0 \Rightarrow i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

$$i_1 = \frac{V_1}{R_1} \quad i_2 = \frac{V_2}{R_2} \quad i_3 = \frac{V_3}{R_3} \quad V_1 = V_A - V_B \quad V_2 = V_C - V_A \quad V_3 = V_A - V_B$$

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{V_C - V_A}{R_2} - \frac{V_A - V_B}{R_3} = 0 \Rightarrow \frac{12 - V_A}{1800} + \frac{0 - V_A}{470} - \frac{V_A - V_B}{2200} \quad \text{Ecuación 1}$$

Nodo B

$$\sum I = 0 \Rightarrow i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

$$i_3 = \frac{V_3}{R_3} \quad i_4 = \frac{V_4}{R_4} \quad i_5 = \frac{V_5}{R_5} \quad V_3 = V_A - V_B \quad V_4 = V_C - V_B \quad V_5 = V_B - V_{B'}$$

$$\frac{V_A - V_B}{R_3} + \frac{V_C - V_B}{R_4} - \frac{V_B - V_{B'}}{R_5} = 0 \Rightarrow \frac{V_A - V_B}{2200} + \frac{0 - V_B}{3900} - \frac{V_B - 8}{1500} \quad \text{Ecuación 2}$$

Sistema de ecuaciones

$$\left(\frac{12 - V_A}{1800} - \frac{V_A}{470} - \frac{V_A - V_B}{2200} \right) = 0$$

$$\frac{12}{1800} - \frac{V_A}{1800} - \frac{V_A}{470} - \frac{V_A}{2200} + \frac{V_B}{2200} = 0$$

$$\frac{V_B}{2200} - V_A \left(\frac{1}{1800} + \frac{1}{470} + \frac{1}{2200} \right) + \frac{1}{1500} = 0$$

$$\frac{V_A}{2200} - V_A \left(\frac{73}{23265} \right) + \frac{1}{150} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{V_A - V_B}{2200} - \frac{V_B}{3900} - \frac{V_B - 8}{1500} = 0$$

$$\frac{V_A}{2200} - \frac{V_B}{2200} - \frac{V_B}{3900} - \frac{V_B}{1500} + \frac{8}{1500} = 0$$

$$\frac{V_A}{2200} - V_B \left(\frac{1}{2200} + \frac{1}{3900} + \frac{1}{1500} \right) + \frac{2}{375} = 0$$

$$\frac{V_A}{2200} - V_B \left(\frac{197}{143000} \right) + \frac{2}{375} = 0 \quad (2)$$

$$V_A = \left[V_B \left(\frac{197}{143000} \right) - \frac{2}{375} \right] 2200 \quad (3)$$

② en ①

$$\frac{V_B}{2200} - 2200 \left[V_B \left(\frac{197}{143000} \right) - \frac{2}{375} \right] \left(\frac{73}{23265} \right) + \frac{1}{150} = 0$$

$$\frac{V_B}{2200} - 9,5098 \times 10^{-3} + \frac{1168}{31725} + \frac{1}{150} = 0$$

$$9,05528 \times 10^{-3} V_B = \frac{2759}{62450} \quad V_B = 4,802 [V]$$

$$V_A = \left[4,802 \left(\frac{197}{143000} \right) - \frac{2}{375} \right] 2200 = 2,820 [V]$$

$$V_A = 2,820 [V] \quad V_B = 4,802 [V] \quad 8,667 \times 10^{-3} V$$